

**2.** Desenhe o circuito de um amperímetro a partir dos seguintes componentes:

- galvanómetro (corrente máxima -  $50 \mu\text{A}$  e resistência interna -  $10 \Omega$  ).
- resistências.

O amperímetro deve ter duas escalas de 1 e 100 mA.