

2. Desenhe uma fonte de tensão contínua de 9 V. Dispõe como ponto de partida para o seu projecto de um transformador de 220 V para 12 V.

Descreva ao pormenor (de forma quantitativa) qual a função de cada um dos componentes.

Nota: deve indicar os valores das grandezas pertinentes para cada um dos componentes usados.